TP1 – Jeu de tir : liste du matériel (BoM)

420-555-AL – Programmation appliquée aux objets connectés · Yohan Le Gal

Composant	Valeur	Qté	Rôle
Microcontrôleur ESP8266	—	1	Logique du jeu
Shift register SN74HC595N	—	1	Pilote la barre de puissance et le score
Barre DEL 10 segments	5 segments utilisés	1	Indicateur de puissance
DEL 5 mm	Verte	3	Score
DEL 5 mm	Rouge	4	Prise et cibles
Résistance	1 kΩ	8	DEL du shift register
Résistance	220 Ω	4	DEL branchées sur les GPIO
Résistance	10 kΩ	2	Pull-up du bouton, base du transistor
Transistor NPN S8050	—	1	Commande du buzzer
Buzzer passif	5 V	1	Effets sonores
Bouton-poussoir	6 × 6 mm	1	Bouton de tir
Interrupteur à glissière	SPDT	1	Coupure du son
Total		**28**	